 


# **Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca**



Catedra de Calculatoare

## **Conectarea tastaturii cu FPGA si transmitere seriala de date**

Studenti:

Irimus Ileana Maria

Voicu Diana-Georgiana

Indrumator de proiect:

Prof. Fati Daniela

Grupa 30233

Data: 7.11.2020

# Cuprins

1. Rezumat .....	3
2. Introducere .....	4
2.1 Continutul secțiunilor.....	4
3. Fundamentare teoretică.....	5
3.1. Basys3.....	5
3.2 USB-UART Bridge (Port Serial) .....	7
3.3 USB HID Host .....	8
3.4. Tastatura USB .....	9
3.5 Seven Segment Display .....	10
4. Proiectare și implementare.....	11
4.1. Afisarea pe display-ul cu 7 segmente a datelor transmise de tastatura USB HID .....	11
4.2. Afisarea in consola HTerm a datelor transmise de Basys3 prin portul serial UART .....	14
5. Rezultate experimentale.....	16
6. Concluzii .....	17
Bibliografie .....	18
Anexe .....	19

# 1. Rezumat

În cazul FPGA-urilor, pe lângă înțelegerea funcționalității plăcii propriu-zise, este foarte important să putem observa și să înțelegem modul în care sunt realizate conexiunile cu alte dispozitive. Astfel, în acest proiect am urmărit realizarea conexiunii unei tastaturi USB HID cu o placă de dezvoltare prin portul USB HIID, precum și transmiterea mai departe a informației prin portul UART pe consola calculatorului. În realizarea acestuia, am utilizat FPGA-ul Basys 3, aplicația Hterm, precum și tastatura necesară. Proiectul a fost dezvoltat în limbajul VHDL. Rezultatele obținute au fost cele așteptate: afișarea pe placă cu ajutorul 7 segments, a tastelor apasate, precum și transmiterea utilizând un buton de Start, a respectivei taste pe consola calculatorului (HTerm). Astfel, proiectul este complet funcțional, reușind să expună într-un mod concret, coerent comunicarea dintre FPGA și alte dispozitive, subliniind utilitatea și funcționalitatea porturilor USB HID, UART.

## 2. Introducere

Un sistem de calcul reprezinta un ansamblu de componente hardware (dispozitive fizice) si software (programe) ce permit solutionarea unor probleme a caror rezolvare se poate descrie sub forma unui algoritm.[1]

Interfata dintre utilizator si sistemul de calcul, respectiv dintre sistemul de calcul si alte sisteme fizice este asigurata de dispozitivele periferice de intrare(tastatura, mouse, scanner), iesire(imprimanta, monitor), intrare-iesire(modem, placa de retea) si de stocare(hard disk, floppy disk, banda magnetica). Printre componentele de baza ale unui sistem de calcul se numara si sistemul de intrare/iesire si structurile de interconectare a acestora. Acest subsistem este reprezentat de magistrale care transporta informatie(date, instructiuni, semnale de control), realizand legatura dintre sistemul de calcul si echipamentele periferice.[2] Magistralele la care ne vom referi in continuare sunt magistrale I/O externe, un ansamblu format din controller impreuna cu interfata dintre acesta si echipamentul periferic (PS/2 – tastatura, USB).[3]

Tema principala a proiectului consta in realizarea unei implementari hardware pe o placuta de dezvoltare FPGA a unui program care sa realizeze conectarea unei tastaturi USB HID cu o placuta FPGA si care prin intermediul unei componente ce poarta denumirea de UART sa afiseze in consola pe calculator tastele apasate.


Limbajul folosit pentru realizarea acestui proiect este VHDL in mediul de dezvoltare Xilinx Vivado 2020.1, iar ca placa de dezvoltare am folosit o placuta FPGA Basys3, care ne va pune la dispozitie portul USB necesar. Ne propunem ca pe langa dezvoltarea acestui program sa ne imbogatim cunostintele legate atat de programarea in limbajul VHDL, cat si de componente hardware precum UART, registre, memorii, programe aditionale ce vor juca rolul consolelor: HTerm.

In continuare, se vor descrie fundamentele teoretice legate de proiect precum metode, modele si tehnologii utilizate, urmate de detalii despre proiectare si implementare cu etapele parcurse pentru realizarea obiectivelor proiectului. Mai apoi, in sectiunea “Rezultate experimentale”, se va demonstra ca sistemul proiectat a fost implementat cu success si ca rezultatele obtinute sunt valide. In final se va prezenta un sumar al raportului proiectului, dar si posibile implementari ulterioare.

## 3. Fundamentare teoretica

### 3.1. Basys3

Un FPGA (Field Programmable Gate Array) este un circuit integrat digital configurabil, de catre utilizator, dupa ce a fost fabricat, fiind un tip de circuit logic programabil. FPGA-urile sunt alcatuite din blocuri logice configurabile (programabile) legate intre ele de o serie de conexiuni configurabile la randul lor. Basys3 reprezinta o placa de dezvoltare a circuitelor digitale, avand la baza o platforma bazata pe FPGA, dezvoltata de Xilinx.[4]

 

*Figura 3.1: Placa de dezvoltare Basys3*

#### Statistici:

- Device/IC: Xilinx Artix-7 FPGA (XC7A35T-1CPG236C)

#### Conectori:

- USB A
- USB micro-B
- 4 porturi Pmod 12-pin
- VGA

#### Programare:

- Proiectat exclusiv pentru Vivado Design Suite

**Caracteristici:**

- Dispune de Xilinx Artix-7 FPGA: XC7A35T-1CPG236C
- 33,280 logic cells in 5200 slices
- 1,800 Kbits de memorie RAM
- 5 clock management tiles, fiecare avand un phase-locked loop (PLL)
- 90 DSP slices
- Internal clock speeds care depasesc 450 MHz
- Convertor analog-digital on-chip (XADC)
- Digilent USB-JTAG port pentru programare si comunicare FPGA
- Serial Flash
- USB-UART Bridge
- 12-bit VGA output
- USB HID Host for mouse-uri, tastaturi si stick-uri de memorie
- 16 user switches (comutatoare)
- 16 user LEDs
- 5 user pushbuttons (butoane)
- 4-digit 7-segment display (afisor cu 4 cifre si 7 segmente)
- 4 porturi Pmod: 3 porturi Pmod Standard 12-pin, 1 semnal XADC cu scop dublu/port standard Pmod

### 3.2 USB-UART Bridge (Port Serial)

Basys 3 include o punte USB-UART FTDI FT2232HQ (atasata la conectorul J4) care permite utilizarea aplicatiilor pe PC pentru a comunica cu placa, folosind comenzi standard de port Windows COM Port. Datele portului serial sunt interschimbate cu FPGA folosind un port serial cu două fire (TXD / RXD). Dupa generarea bitstream-ului, se cauta conexiunea placutei la PC, urmand mai apoi ca prin intermediul acestei conexiuni prin portul USB sa fie programata placa si sa se execute implementarea

Două LED-uri de stare ofera feedback vizual asupra traficului/datelor care circulă prin port: LED-ul de transmisie (LD18) și LED-ul de recepție (LD17).

FT2232HQ este, de asemenea, utilizat drept controller pentru circuitele Digilent USB-JTAG, dar functiile USB-UART și USB-JTAG(pentru comunicarea dintre FPGA si Vivado) se comporta complet independente una de cealalta. Combinarea acestor doua caracteristici intr-un singur dispozitiv permite ca Basys 3 sa fie programat, comunicat prin UART si alimentat de la un PC atasat cu un singur cablu Micro USB.[4]


 


Figura 3.2: Conexiunile dintre FT2232HQ si Artix-7

### 3.3 USB HID Host

Microcontrolerul cu functie auxiliara (Microchip PIC24FJ128) asigura Basys 3 cu USB HID host capability.

Dupa pornire, microcontrolerul este in modul de configurare, fie descarcand un flux de biti pe FPGA, fie asteptand sa fie programat din alte surse. Odata ce FPGA-ul este programat, microcontrolerul comuta in modul aplicatie, care in acest caz este modul USB HID Host. Firmware-ul din microcontroler poate conduce un mouse sau o tastatura atasata la conectorul USB de tip A la J2 etichetat „USB”. PIC24 conduce mai multe semnale in FPGA - doua sunt folosite pentru a implementa o interfata PS/2 standard pentru comunicarea cu mouse-ul sau tastatura, iar celelalte sunt conectate la portul de programare serial cu doua fire FPGA, astfel incat FPGA-ul poate fi programat dintr-un fisier stocat pe un USB pen drive.[4]

 

*Figura 3.3: Conexiunile dintre Basys3 si PIC24*



### 3.4. Tastatura USB

Tastatura folosește drivere open-collector, astfel încât tastatura sau un dispozitiv gazda atasat pot conduce magistrala cu două fire (dacă dispozitivul gazda nu va trimite date la tastatura, atunci gazda poate utiliza porturi numai pentru intrare).

Tastaturile în stil PS/2 folosesc coduri de scanare pentru a comunica datele de apăsare a tastelor. Fiecarei chei i se atribuie un cod care este trimis ori de câte ori este apăsată tasta. Dacă tasta este ținută apăsată, codul de scanare va fi trimis în mod repetat aproximativ o dată la fiecare 100ms. Când este eliberată o cheie, se trimite un cod de tastare F0, urmat de codul de scanare al cheii eliberate. Dacă o cheie poate fi mutată pentru a produce un caracter nou (cum ar fi o majusculă), apoi un caracter de schimbare este trimis în plus față de scanare, codul și gazda trebuie să stabilească ce caracter ASCII să utilizeze. Unele taste, numite taste extinse, trimit un E0 înainte de codul de scanare (și pot trimite mai multe coduri de scanare). Când este eliberată o cheie extinsă, un E0 F0 se trimite codul de tastare, urmat de codul de scanare. [4]

ESC 76	F1 05	F2 06	F3 04	F4 0C	F5 03	F6 0B	F7 83	F8 0A	F9 01	F10 09	F11 78	F12 07	
~ 0E	1! 16	2@ 1E	3# 26	4\$ 25	5% 2E	6^ 36	7& 3D	8* 3E	9( 46	0) 45	-_ 4E	=+ 55	BackSpace ← 66
TAB 0D	Q 15	W 1D	E 24	R 2D	T 2C	Y 35	U 3C	I 43	O 44	P 4D	[{ 54	]} 5B	\  5D
CapsLock 58	A 1C	S 1B	D 23	F 2B	G 34	H 33	J 3B	K 42	L 4B	; 4C	"' 52	Enter ↵ 5A	
Shift 12	Z 1Z	X 22	C 21	V 2A	B 32	N 31	M 3A	,< 41	>. 49	?/ 4A	↑ 59	Shift 59	
Ctrl 14	Alt 11	Space 29						Alt E0 11	Ctrl E0 14				

Figura 3.4: Codurile de scanare pentru majoritatea tastelor

### 3.5 Seven Segment Display

Placa Basys3 contine un afisor LED cu patru cifre din anod comun, cu sapte segmente. Fiecare dintre cele patru cifre este compusa din sapte segmente aranjate intr-un model ca in figura 3.5.1, cu un LED incorporat in fiecare segment.



*Figura 3.5.1: Un afisor sapte segmente neiluminat si noua modele de iluminare corespunzatoare cifrelor zecimale si nod comun al circuitului anodic*

Anozii celor sapte LED-uri care formeaza fiecare cifra sunt legati impreuna intr-un nod de circuit „anod comun”, dar catodii LED raman separati. Semnalele anodului comun sunt disponibile ca patru semnale de intrare „activare cifra” la afisorul din 4 cifre. Catozii de segmente similare de pe toate cele patru afisaje sunt conectati in sapte noduri de circuit etichetate CA prin CG (astfel, de exemplu, cei patru catozi „D” din cele patru cifre sunt grupati impreuna intr-un singur nod de circuit numit „CD”). Aceste sapte semnale catodice sunt disponibile ca intrari pe afisorul cu 4 cifre. [4]

Pentru a ilumina un segment, anodul ar trebui sa fie condus sus, in timp ce catodul este condus jos. Cu toate acestea, deoarece Basys3 foloseste tranzistoare pentru a conduce suficient curent in punctul comun al anodului, activarea anodului este inversata. [4]

Un circuit de control al afisajului de scanare poate fi utilizat pentru a afisa un numar din patru cifre pe acest afisaj. Acest circuit conduce semnalele anodice si modelele de catod corespunzatoare ale fiecarei cifre intr-o succesiune continua repetata la o rata de actualizare care este mai rapida decat poate detecta ochiul uman. Fiecare cifra este iluminata doar o patrime din timp, dar pentru ca ochiul nu poate percepe intunecarea unei cifre inainte de a fi luminata din nou, cifra apare continuu luminata.[4]

## 4. Proiectare si implementare

Pentru implementarea proiectului s-a ales o abordare hardware.

 


Figura 4.1. Cutia neagra a circuitului

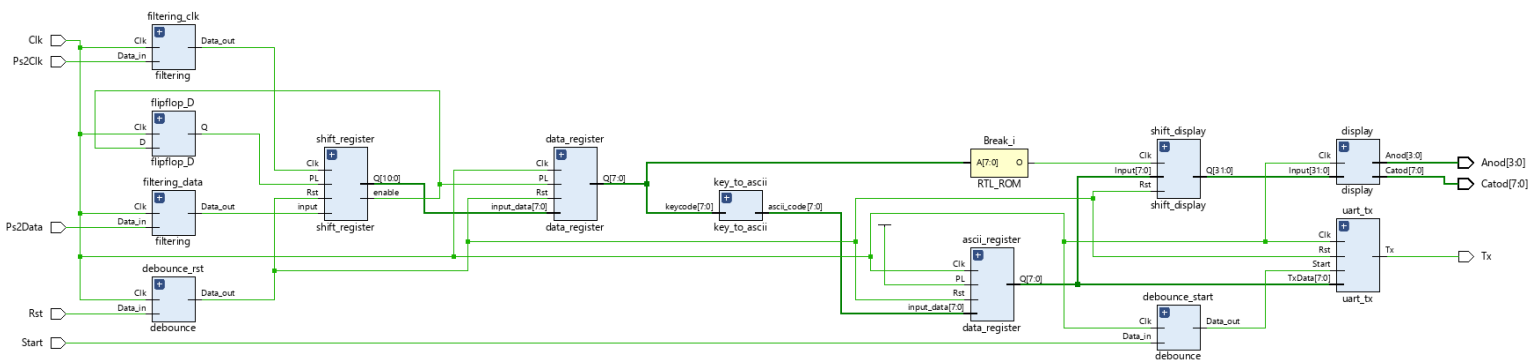



Figura 4.2. Schema bloc a circuitului

#### 4.1. Afisarea pe display-ul cu 7 segmente a datelor transmise de tastatura USB HID


Pentru afisarea pe display a datelor transmise, mai intai am realizat legatura dintre tastatura si placuta Basys3 prin portul USB HID. Stiind ca portul transmite datele in mod serial, am ales sa utilizam un **registru de deplasare** in care la fiecare clock se va memora data transmisa prin port, bucata cu bucata, pana cand se ajunge la transmiterea totala a informatiei si obtinerea vectorului de date.

Tastatura ofera atat datele de care avem nevoie, cat si un clock propriu, insa in implementare trebuie sa luam in considerare faptul ca atat aceste date, cat si clock-ul sunt active pe nivelul logic “high” si inactice pe nivelul logic “low”. Datele vor fi transmise incepand cu bitul de Start pe logic “low”, urmand sa transmita byte-ul de date, un bit de paritate, iar la final un bit de Stop pe logic “high”. Astfel, transmiterea datelor incepe cu cel mai putin semnificativ bit (LSB). Fiecare bit trebuie citit pe falling edge-ul semnalului de clock. [6] Asadar, registrul de deplasare va face shiftare la dreapta pe falling edge, memorand data transmisa.

 La fel ca in cazul butoanelor, unde avem nevoie de **debouncer** pentru a obtine un singur semnal corect in locul multiplelor semnale generate din cauza imperfectiunilor hardware ale placutei, vom avea nevoie de un debouncer numit **“filter”** pentru clock-ul si datele(tastele) tastaturii. Implementarea acestuia a fost realizata cu ajutorul informatiilor prezentate in [6].



Symbol	Parameter	Min	Max
$T_{CK}$	Clock time	30us	50us
$T_{SU}$	Data-to-clock setup time	5us	25us
$T_{HLD}$	Clock-to-data hold time	5us	25us

 

*Figura 4.1.1. Transmiterea seriala prin USB HID.*

Odata completa transmiterea unui byte si obtinerea vectorului de 11 biti, atat semnalul de clock cat si semnalul de date se reintorc la nivelul logic “high”. [6] Deci in urma transmisiei, vectorul trebuie resetat pentru a astepta un nou byte. Astfel, in registrul nostru de deplasare am folosit un semnal de enable, a carui valoare este data de negarea bitului ‘0’ (bitul de Start). Daca bitul respectiv va mentine valoarea logica ‘1’ inseamna ca data transmisa nu este completa si semnalul PL va continua sa fie ‘0’, dar in momentul in care transmiterea byte-ului a luat sfarsit si pe pozitia 0 se gaseste valoarea ‘0’, atunci semnalul PL va deveni ‘1’, moment in care tot vectorul va fi resetat la valoarea “high” (un vector doar cu valori de ‘1’).

Din acest vector de 11 biti noi trebuie sa retinem stric valoarea datelor (8 biti) care urmeaza a fi decodificate. Pentru aceasta am utilizat un alt **registru de date** care memoreaza cei 8 biti necesari. Astfel, in acest registrul cand clock-ul este active si semnalul PL=’1’ inseamna ca datele din registrul de deplasare sunt complete si cei 8 biti care ne intereseaza pot fi adaugati in registrul de date. Avand in vedere concurenta componentelor, este necesar un **bistabil D** intre cele doua componente pentru a realiza intarzierea informatiei, astfel incat sa se transmita corect datele.

Datele sunt transmise mai apoi la **decodificator**, componenta ce converteste codurile de pe tastatura in coduri ascii ce pot fi usor citite de componentele viitoare. Toate aceste date vor fi memorate intr-un **al doilea registru de date** pentru a preveni pierderea informatiei la transmiterea intre componente. Datele salvate ajung la componenta de **deplasare a display-ului**, componenta ce asigura o vizualizare mai placuta pentru utilizator, deplasand la stanga fiecare octet primit anterior, pentru ca utilizatorul sa poata vedea ultimele 4 taste apasate, folosind toata capacitatea afisorului.

Vectorul de date deplasate va fi transmis componentei de **display**, care se va asigura ca totul va fi vizibil pe afisoare, decodificand din hexazecimal in 7 segments DCD pentru a aprinde segmentele corespunzatoare. Daca se doreste resetarea afisorului/informatiei in general, se poate utiliza butonul de Reset (U18- butonul din mijloc), care va readuce toate componentele in starea initiala.



*Figura 4.1.2. 7-Segment Alphabet Siekoo*

## 4.2. Afisarea in consola HTerm a datelor transmise de Basys3 prin portul serial UART

Pentru realizarea transmisiei datelor prin portul serial UART, am implementat schema bloc din figura 4.2.1.

 


Figura 4.2.1 Schema bloc a transmitatorului serial UART.

Datele mentinute in cel de-al doilea registru de date ce memoreaza codurile ascii, vor fi transmise simultan si la componenta **UART**. Aceasta are rolul de a transmite serial aceasta informatie prin portul UART aplicatiei “HTerm” de pe calculator la apasarea butonului de Start.

La fel ca in cazul portului USB HID, aceasta componenta are rolul de a transmite bitii de date unul cate unul de la cel mai putin semnificativ pana la cel mai semnificativ, avand la capete bitii de Start si Stop, astfel incat canalul comunicarii sa fie optim. UART contine registru de deplasare, metoda fundamentala de conversie intre formele seriale si paralele. Conexiunea UART-ului poate fi receiver(primeste informatia), transmitter(transmite informatia mai departe) sau alternativ(receiver/transmitter). In implementarea noastra am avut nevoie de o transmitere receiver pentru datele receptionate de la Basys3.

 


Figura 4.2.2. Diagrama de stare a unitatii de control pentru transmitatorul serial UART.

## Manual de utilizare

Pentru inceput este nevoie de instalarea celor doua IDE pe care le vom utiliza, precum si de Basys3 si o tastatura USB care foloseste un protocol compatibil cu placuta (un model mai vechi):

- Instalare Xilinx Vivado Design Suite [7]
- Instalare HTerm [8]
- Compatibilitate tastatura: ledul portocaliu de langa portul usb lumineaza scurt si intrerupt

Se deschide aplicatia Vivado, se deschide aplicatia HTerm, se conecteaza placuta la calculator si tastatura la placuta, se incarca fisierul de biti pe Basys3.

Se apasa tasta dorita de la tastatura si se observa rezultatul pe afisorul placutei. Se apasa butonul de Start de pe Basys3 (butonul de sus) pentru afisarea in HTerm a tastei introduse. Se observa atata in HTerm, cat si pe placa datele transmise. Se procedeaza la fel pentru fiecare tasta introdusa. Pentru resetare se apasa butonul de Reset de pe placuta (butonul din mijloc).

## 5. Rezultate experimentale

În urma realizării proiectului, am reușit transmiterea și afișarea cu succes a datelor de la tastatura USB HID atât pe Basys3, cât și în consola HTerm. Am utilizat mediul de dezvoltare Vivado 2020.1, limbajul folosit este VHDL, iar sistemul de operare este Windows 10.

Astfel, tastele apasate pe tastatură sunt afișate pe display-ul cu 7 segmente conform figurii 4.1.2.

Dupa apasarea tastei A:



Dupa apasarea tastei E:




Dupa apasarea tastei I:




Dupa apasarea tastei O:




Dupa apasarea tastei L:

 

Dupa apasarea tastei SPACE:

 

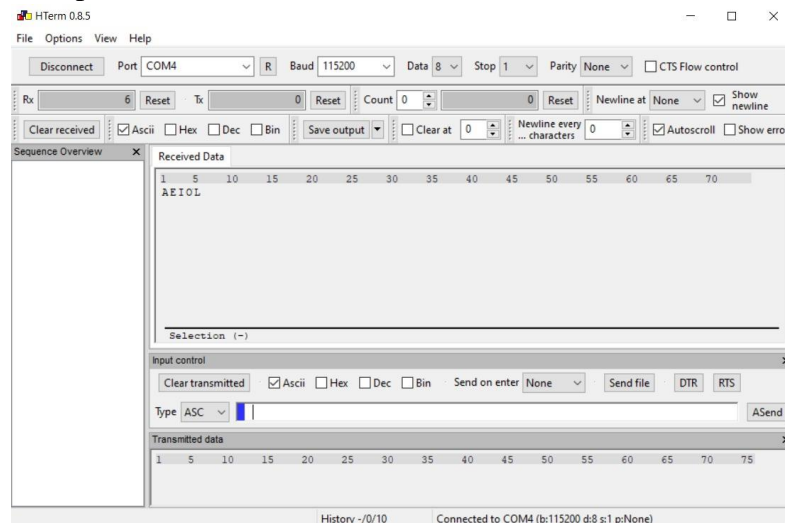În terminalul HTerm, pentru aceleași date introduse obținem:





## 6. Concluzii

Proiectul prezentat implementeaza functionalitatea de citire, transmitere si afisare a tastelor apasate de la o tastatura USB pe afisorul cu 7 segmente de pe Basys3 si mai apoi in terminalul HTerm.

Avantajele acestei implementari sunt:

- ✓ Transmiterea seriala a datelor si vizualizarea pe afisor a ultimelor 4 taste apasate;
- ✓ Utilizarea unui terminal usor de inteles si folosit (HTerm);
- ✓ Conversia standard a codurilor tastaturii in cod ascii pentru a nu crea confuzii;
- ✓ Transmiterea in seria a informatiilor digitale printr-un singur fir (UART) deoarece este mai putin costisitoare decat transmisia paralela prin mai multe fire.

Un dezavantaj al acestei implementari ar fi faptul ca de fiecare data cand dorim afisarea tastei apasate in terminalul HTerm este nevoie sa apasam butonul de Start de pe placuta.

Realizarea proiectului a reprezentat atat o oportunitate pentru dezvoltarea si aprofundarea cunostintelor legate de limbajul VHDL, cat si de a intelege functionalitatea portului serial UART si USB HID.

O posibila dezvoltare ulterioara ar fi renuntarea la butonul de Start pentru afisarea tastei apasate in aplicatia HTerm.

## Bibliografie

- [1] C. Patrascu, “Structura sistemelor de calcul”,  
<http://www.cs.ucv.ro/staff/cpatrascu/SIE/Structura%20sistemelor%20de%20calcul.pdf>
- [2] “Arhitectura sistemelor de calcul”, cs.ubbcluj.ro [www.cs.ubbcluj.ro](http://www.cs.ubbcluj.ro) › ~forest › Curs › Arhitectura sistemelor de calcul
- [3] Ozten Chelai, “Arhitectura calculatoarelor (suport de curs și laborator)”,  
<https://fmidragos.files.wordpress.com/2012/07/arhitectura-sistemelor-de-calcul.pdf>
- [4] Digilent, “Basys 3 Artix-7 FPGA Trainer Board: Recommended for Introductory Users”,  
<https://store.digilentinc.com/basys-3-artix-7-fpga-trainer-board-recommended-for-introductory-users/>
- [4] Constraints for Basys3,  
[https://github.com/Digilent/Basys3/blob/master/Projects/XADC\\_Demo/src/constraints/Basys3\\_Master.xdc](https://github.com/Digilent/Basys3/blob/master/Projects/XADC_Demo/src/constraints/Basys3_Master.xdc)
- [5] Dr. Baruch Zoltan Francisc, “Capitolul 6 – Testarea si depanarea proiectelor VHDL”,  
[Aplicatii-Proiectare-Digitala.pdf \(utcluj.ro\)](http://utcluj.ro/~baruchz/Aplicatii-Proiectare-Digitala.pdf)
- [6] Richard E. Haskell Darrin M. Hanna LBE Books, “Digital Design Using Digilent FPGA Boards – Third Edition”, 2014, [http://tempus-desire.eu/meetings/2016-06\\_mc-armenia/downloads/presentations/Basys3%20interfaces.pdf?fbclid=IwAR1hyAb2a9AXRiHtylJ6jG0HaHhajBpIOxAxT44BosexKQ8X\\_v6J1fPBaRU](http://tempus-desire.eu/meetings/2016-06_mc-armenia/downloads/presentations/Basys3%20interfaces.pdf?fbclid=IwAR1hyAb2a9AXRiHtylJ6jG0HaHhajBpIOxAxT44BosexKQ8X_v6J1fPBaRU)
- [7] Instalare Xilinx Vivado Design Suite, <https://www.youtube.com/watch?v=DI0ll3P65hg>
- [8] Instalare HTerm, [https://www.electrooobs.com/eng\\_arduino\\_tut17\\_lib\\_1.php](https://www.electrooobs.com/eng_arduino_tut17_lib_1.php)

# Anexa A

## COD SURSA

### debounce.vhd

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity debounce is
    port(Clk: in std_logic;
         Data_in: in std_logic;
         Data_out: out std_logic);
end debounce;

architecture Behavioral of debounce is
    signal temp_out: std_logic_vector(2 downto 0);

begin

    process(Clk, Data_in)
    begin
        if(Rising_Edge(Clk)) then
            temp_out(2) <= Data_in;
            temp_out(1) <= temp_out(2);
            temp_out(0) <= temp_out(1);
        end if;
    end process;

    Data_out <= temp_out(2) and temp_out(1) and (not temp_out(0));

end architecture;
```

## filtering.vhd

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity filtering is
    port(Clk: in std_logic;
          Data_in: in std_logic;
          Data_out: out std_logic);
end filtering;

architecture Behavioral of filtering is
    signal temp_out: std_logic_vector(7 downto 0);

begin

    process(Clk, Data_in)
    begin
        if(Rising_Edge(Clk)) then
            temp_out(7) <= Data_in;
            temp_out(6 downto 0) <= temp_out(7 downto 1);
        end if;
    end process;

    Data_out <= '1' when temp_out = x"FF" else '0';

end architecture;
```

## **flipflop\_D.vhd**

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity flipflop_D is
  Port (Clk: in std_logic;
        D: in std_logic;
        Q: out std_logic);
end flipflop_D;

architecture Behavioral of flipflop_D is
  signal Q_temp: std_logic;

begin

  process (Clk) begin
    if rising_edge(Clk) then
      Q_temp <= D;
    end if;
  end process;

  Q <= Q_temp;

end Behavioral;
```

## shift\_register.vhd

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

-- Registru de shiftare cu rst si pl asincron, si clock pe falling edge.

entity shift_register is
    Port ( Clk: in std_logic;
          Rst: in std_logic;
          PL: in std_logic;
          input: in std_logic;
          enable: out std_logic;
          Q: out std_logic_vector(10 downto 0));
end shift_register;

architecture Behavioral of shift_register is

    signal Q_temp: std_logic_vector(10 downto 0);

begin

    process (Clk, Rst)
    begin
        if (Rst = '1') then
            Q_temp <= (others => '0');
        elsif (PL = '1') then
            Q_temp <= (others => '1');
        elsif (falling_edge(Clk)) then
            Q_temp <= input & Q_temp(10 downto 1);
        end if;
    end process;

    Q <= Q_temp;
    enable <= not Q_temp(0);

end Behavioral;
```

## **data\_register.vhd**

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity data_register is
  Port (Clk: in std_logic;
        Rst: in std_logic;
        PL: in std_logic;
        input_data: in std_logic_vector(7 downto 0);
        Q: out std_logic_vector(7 downto 0));
end data_register;

architecture Behavioral of data_register is
  signal temp_Q: std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');

begin

  process(Clk, Rst, PL, input_data)
  begin
    if(Rst = '1') then
      temp_Q <= (others => '0');
    elsif(Rising_Edge(Clk)) then
      if(PL = '1') then
        temp_Q <= input_data;
      end if;
    end if;
  end process;

  Q <= temp_Q;

end Behavioral;
```

## key\_to\_ascii.vhd

```
library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

--decoder key 2 ascii

entity key_to_ascii is

    Port (keycode : in std_logic_vector (7 downto 0) ;
          ascii_code: out std_logic_vector(7 downto 0) );

end key_to_ascii;

architecture Behavioral of key_to_ascii is

    signal temp: std_logic_vector(7 downto 0);

begin

    with keycode select

    temp <=

    "00110000" when "01000101" , -- 0
    "00110001" when "00010110", -- 1
    "00110010" when "00011110", -- 2
    "00110011" when "00100110", -- 3
    "00110100" when "00100101", -- 4
    "00110101" when "00101110", -- 5
    "00110110" when "00110110", -- 6
    "00110111" when "00111101", -- 7
    "00111000" when "00111110", -- 8
    "00111001" when "01000110", -- 9
```



"01000001" when "00011100", -- A  
"01000010" when "00110010", -- B  
"01000011" when "00100001", -- C  
"01000100" when "00100011", -- D  
"01000101" when "00100100", -- E  
"01000110" when "00101011", -- F  
"01000111" when "00110100", -- G  
"01001000" when "00110011", -- H  
"01001001" when "01000011", -- I  
"01001010" when "00111011", -- J  
"01001011" when "01000010", -- K  
"01001100" when "01001011", -- L  
"01001101" when "00111010", -- M  
"01001110" when "00110001", -- N  
"01001111" when "01000100", -- O  
"01010000" when "01001101", -- P  
"01010001" when "00010101", -- Q  
"01010010" when "00101101", -- R  
"01010011" when "00011011", -- S  
"01010100" when "00101100", -- T  
"01010101" when "00111100", -- U  
"01010110" when "00101010", -- V  
"01010111" when "00011101", -- W  
"01011000" when "00100010", -- X  
"01011001" when "00110101", -- Y  
"01011010" when "00011010", -- Z

```

"01100000" when "00001110", -- '
"00101101" when "01001110", -- -
"00111101" when "01010101", -- =
"01011011" when "01010100", -- [
"01011101" when "01011011", -- ]
"01011100" when "01011101", -- \
"00111011" when "01001100", -- ;
"00100111" when "01010010", -- '
"00101100" when "01000001", -- ,
"00101110" when "01001001", -- .
"00101111" when "01001010", -- /

"00100000" when "00101001", -- (space)
"00001101" when "01011010", -- (enter, cr)
"00001000" when "01100110", -- (backspace)
"00101010" when others ; --
ascii_code <= temp;
end Behavioral;

```

## shift\_display.vhd

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity shift_display is
    port (Clk: in std_logic;
          Rst: in std_logic;
          Input: in std_logic_vector(7 downto 0);
          Q: out std_logic_vector(31 downto 0));
end shift_display;

architecture Behavioral of shift_display is
    signal temp_Q : std_logic_vector(31 downto 0);
begin
    process (Clk, Rst, Input)
    begin
        if Rst = '1' then
            temp_Q <= (others => '1');
        elsif Rising_Edge(Clk) then
            temp_Q(31 downto 24) <= temp_Q(23 downto 16);
            temp_Q(23 downto 16) <= temp_Q(15 downto 8);
            temp_Q(15 downto 8) <= temp_Q(7 downto 0);
            temp_Q(7 downto 0) <= Input;
        end if;
    end process;

    Q <= temp_Q;
end Behavioral;
```

## display.vhd

```
library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity display is
    port (Clk: in std_logic;
          Input: in std_logic_vector(31 downto 0);
          Anod: out std_logic_vector(3 downto 0);
          Catod: out std_logic_vector(7 downto 0));
end display;

architecture Behavioral of display is
    signal HEX: std_logic_vector(7 downto 0);
    signal S: std_logic_vector(15 downto 0) := "0000000000000000";
begin
    --counter up
    process(clk)
    begin
        if clk'event and clk='1' then
            S <= S+1;
        end if;
    end process;
end process;
```

```

--primul mux 4:1
process(S, Input)
begin
    case S(15 downto 14) is
        when "00" => HEX<= Input(7 downto 0);
        when "01" => HEX<= Input(15 downto 8);
        when "10" => HEX<= Input(23 downto 16);
        when others => HEX<= Input(31 downto 24);
    end case;
end process;

--hex to 7 seg dcd
with HEX SElect
    catod <= "11000000" when "00110000", --0
              "11111001" when "00110001", --1
              "10100100" when "00110010", --2
              "10110000" when "00110011", --3
              "10011001" when "00110100", --4
              "10010010" when "00110101", --5
              "10000010" when "00110110", --6
              "11111000" when "00110111", --7
              "10000000" when "00111000", --8
              "10010000" when "00111001", --9

              "10001000" when "01000001", --A
              "10000011" when "01000010", --b
              "10100111" when "01000011", --c

```

"10100001" when "01000100", --d  
 "10000110" when "01000101", --E  
 "10001110" when "01000110", --F  
 "11000010" when "01000111", --G  
 "10001001" when "01001000", --H  
 "11101110" when "01001001", --i  
 "11100001" when "01001010", --j  
 "10001010" when "01001011", --k  
 "11000111" when "01001100", --L  
 "10101010" when "01001101", --m  
 "10101011" when "01001110", --n  
 "10100011" when "01001111", --o  
 "10001100" when "01010000", --P  
 "10011000" when "01010001", --q  
 "10101111" when "01010010", --r  
 "11010010" when "01010011", --S  
 "10000111" when "01010100", --t  
 "11100011" when "01010101", --u  
 "11010101" when "01010110", --V  
 "10010101" when "01010111", --w  
 "11101011" when "01011000", --x  
 "10010001" when "01011001", --y  
 "11100100" when "01011010", --Z  
 "11111101" when "01100000", -- ' (apostrof)  
 "10111111" when "00101101", -- - (minus)  
 "10110111" when "00111101", -- = (egal)

```

"11000110" when "01011011", -- [
"11110000" when "01011101", -- ]
"11101101" when "01011100", -- \
"11010011" when "00111011", -- ;
"11011111" when "00100111", -- ' (tilda, sub esc)
"11110011" when "00101100", -- ,
"11111110" when "00101110", -- .
"11011011" when "00101111", -- /
"11111111" when "00100000", -- (space)
"11111111" when "00001101", -- (enter, cr)
"11111111" when "00001000", -- (backspace)
"11111111" when others ;

--al doilea mux 4:1
process(S)
begin
  case S(15 downto 14) is
    when "00" => anod <= "1110";
    when "01" => anod <= "1101";
    when "10" => anod <= "1011";
    when others => anod <= "0111";
  end case;
end process;
end Behavioral;
```

## uart\_tx.vhd

```
library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;


entity uart_tx is

    generic (N: integer := 115_200);

    Port (Clk: in std_logic;

          Rst: in std_logic;

          TxData: in std_logic_vector(7 downto 0);

          Start: in std_logic;

          Tx: out std_logic;

          TxRdy: out std_logic );

end uart_tx;


architecture Behavioral of uart_tx is


    type TIP_STARE is (ready, load, send, waitbit, shift);

    signal St : TIP_STARE;


    constant Clk_frequency : integer := 100_000_000;

    constant T_BIT : integer := Clk_frequency/N;


    signal CntRate : integer := 0;

    signal CntBit : integer := 0;
```



```

signal LdData : std_logic := '0';

signal ShData: std_logic := '0';

signal TxEn : std_logic := '0';


signal TSR : std_logic_vector(9 downto 0) := (others => '0');


attribute keep : STRING;

attribute keep of St, CntBit, CntRate, TSR : signal is "TRUE";


begin


proc_control: process (Clk)
begin
    if RISING_EDGE (Clk) then
        if (Rst = '1') then
            St <= ready;
        else
            case St is
                when ready =>
                    CntRate <= 0;

                    CntBit <= 0;

                    if (Start = '1') then
                        St <= load;
                    end if;
                when load =>
                    St <= send;
            end case;
        end if;
    end if;
end proc_control;

```

```

when send =>

    CntBit <= CntBit + 1;

    St <= waitbit;

when waitbit =>

    CntRate <= CntRate + 1;

    if (CntRate = T_BIT-3) then

        CntRate <= 0;

        St <= shift;

    end if;

when shift =>

    if (CntBit = 10) then

        St <= ready;

    else

        St <= send;

    end if;

when others =>

    St <= ready;

end case;

end if;

end if;

end process proc_control;

-- Setarea semnalelor de comanda

LdData <= '1' when St = load else '0';

ShData <= '1' when St = shift else '0';

TxEn <= '0' when St = ready or St = load else '1';

```

```

-- Setarea semnalelor de iesire

Tx <= TSR(0) when TxEn = '1' else '1';
TxRdy <= '1' when St = ready else '0';

shift_register: process(Clk, Rst)
begin
    if (Rising_Edge(Clk)) then
        if Rst = '1' then
            TSR <= (others => '0');
        elsif LdData = '1' then
            TSR(8 downto 1) <= TxData;
            TSR(0) <= '0';
            TSR(9) <= '1';
        elsif ShData = '1' then
            TSR <= '0' & TSR(9 downto 1);
        end if;
    end if;
end process;
end Behavioral;

```

## **kb\_main.vhd**

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity kb_main is
    port (Clk: in std_logic;
          Start: in std_logic;
          Rst: in std_logic;
          Ps2Clk: in std_logic;
          Ps2Data: in std_logic;
          Anod: out std_logic_vector (3 downto 0);
          Catod: out std_logic_vector (7 downto 0);
          Tx: out std_logic);
end kb_main;

architecture Behavioral of kb_main is
    --debounce
    signal Rst_out: std_logic;

    --filters
    signal Ps2Clk_out: std_logic;
    signal Ps2Data_out: std_logic;

    --shift_register
    signal PL: std_logic;
    signal PL_out: std_logic;
    signal key_input: std_logic;
    signal key_output: std_logic_vector(10 downto 0);
```

```

--data register
signal key_data: std_logic_vector(7 downto 0);
signal ascii_data: std_logic_vector(7 downto 0);

--uart register
signal Start_out: std_logic;

--ascii register
signal display_data: std_logic_vector(7 downto 0);
signal data: std_logic_vector(7 downto 0);

--break
signal Break: std_logic;

--shift_display
signal shifted_display: std_logic_vector(31 downto 0);

--uart
signal TxRdy: std_logic;

begin

-----

--          Debouncere si Filtere

-----

-- debouncer pentru butonul Rst

    debounce_rst: entity WORK.debounce port map(

        Clk => Clk,

        Data_in => Rst,

        Data_out => Rst_out);

```

```

-- debouncer pentru butonul Start

debounce_start: entity WORK.debounce port map(

    Clk => Clk,

    Data_in => Start,

    Data_out => Start_out);


-- filter pentru clk keyboard

filtering_clk: entity WORK.filtering port map(

    Clk => Clk,

    Data_in => Ps2Clk,

    Data_out => Ps2Clk_out);


-- filter pentru data keyboard

filtering_data: entity WORK.filtering port map(

    Clk => Clk,

    Data_in => Ps2Data,

    Data_out => Ps2Data_out);

-----

--          Bistabil si Registrii

-----

-- bistabil D pentru intarziere dintre registre => mentinerea datelor

flipflop_D: entity WORK.flipflop_D port map (

    Clk => Clk,

    D => PL,

    Q => PL_out);

```

```

-- serial input de pe keyboard

    shift_register: entity WORK.shift_register port map(

        Clk => Ps2Clk_out,

        Rst => Rst_out,

        PL => PL_out,

        input => Ps2Data_out,

        enable => PL,

        Q => key_output);

-- registru care memoreaza datele

    data_register: entity WORK.data_register port map (

        Clk => Clk,

        Rst => Rst_out,

        PL => PL,

        input_data => key_output(8 downto 1),

        Q => key_data);

-- registru care pastreaza codurile ascii

    ascii_register: entity WORK.data_register port map (

        Clk => Clk,

        Rst => Rst_out,

        PL => '1',

        input_data => ascii_data,

        Q => data);

```

```
-----  
--          Decodificator pentru Keys  
-----
```

```
-- decodificator catre transforma datele primite de pe keys in coduri ascii  
key_to_ascii: entity WORK.key_to_ascii port map (  
    keycode => key_data,  
    ascii_code => ascii_data);
```

```
-----  
-- break signal to signalize when to stop  
Break <= '1' when key_data = x"F0" else '0';
```

```
-----  
--          Componente pentru Display  
-----
```

```
--componenta pentru shiftarea pe display a carcterelor afisate  
shift_display : entity WORK.shift_display port map (  
    Clk => Break,  
    Rst => Rst_out,  
    Input => data,  
    Q => shifted_display);
```



```

--afisor cu 7 segmente

display : entity WORK.display port map (
    Clk => Clk,
    Input => shifted_display,
        Anod => Anod,
        Catod => Catod);

```

---

```

--          Componenta UART

```

---

```

--uart pentru transmiterea seriala catre PC

uart_tx: entity WORK.uart_tx port map (
    Clk => Clk,
    Rst => Rst_out,
    TxData => data,
    Start => Start_out,
    Tx => Tx,
    TxRdy => TxRdy);

```

---

```

end Behavioral;

```